



النشرة الئية

وزارة التربية والتعليم

قطاع المناهج والتوجيه

الادارة العامة للمناهج

الأنشطة والتجارب العملية

للاصف الثالث الثانوي



حقوق الطبع محفوظة لوزارة التربية والتعليم

٢٠١٤ / هـ ١٤٣٥ م



الجمهوريَّةُ الْلَّيْبَانِيَّةُ
وزارة التربية والتعليم
قطاع المناهج والتوجيه
الإدارة العامة للمناهج

الأنشطة والتجارب العملية

الفيزياء

للصف الثالث الثانوي

تأليف

- أ. د. داود عبد الملك يحيى الحدابي / رئيساً
أ. عمر فضل بافضل / منسقاً
أ. د. عمر صالح بابقي أ. أم السعد محمد عبدالحي محمد
د. هزاع عبده سالم الحميدي أ. محفوظ محمد سلام مسعود
أ. جميل أسعد محمد أ. رمضان سالم النجار

الإخراج الفني

الصف الطباعي : سماح حمود مسعود
التصميم والإخراج : خالد أحمد يحيى العلفي
بسام أحمد العامر

تدقيق التصميم : حامد عبد العال الشيباني

٢٠١٤ هـ / ١٤٣٥ م



المصدر: قانون رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠١م بشأن السلام الجمهوري ونشيد الدولة الوطني للجمهورية اليمنية

أعضاء اللجنة العليا للمناهج

أ.د. عبدالرزاق يحيى الأشول.

- د. عبدالله عبده الحامدي.
أ/ علي حسين الحيامي.
د/ صالح ناصر الصوفي.
أ.د/ محمد عبدالله الصوفي.
أ/ عبدالكريم محمد الجنداري.
د/ عبدالله علي أبو حورية.
د/ عبد الله مللس.
أ/ منصور علي مقبل.
أ.د/ أحمد عبدالله أحمد.
أ.د/ محمد سرحان سعيد المخلافي.
أ.د/ محمد حاتم المخلافي.
د/ عبدالله سلطان الصلاхи.

قررت اللجنة العليا للمناهج طباعة هذا الكتاب .

بحث في المناهج

تقديم

في إطار تتنفيذ التوجهات الرامية للاهتمام بنوعية التعليم وتحسين مخرجاته تلبية للاحتجاجات ووفقاً للمتطلبات الوطنية.

فقد حرصت وزارة التربية والتعليم في إطار توجهاتها الإستراتيجية لتطوير التعليم الأساسي والثانوي على إعطاء أولوية استثنائية لتطوير المناهج الدراسية، كونها جوهر العملية التعليمية وعملية ديناميكية تتسم بالتجدد والتغيير المستمر لاستيعاب التطورات المتسارعة التي تسود عالم اليوم في جميع المجالات.

ومن هذا المنطلق يأتي إصدار هذا الكتاب في طبعته المعدلة ضمن سلسلة الكتب الدراسية التي تم تعديليها وتنقيحها في عدد من صفوف المراحلين الأساسية والثانوية لتحسين وتجويد الكتاب المدرسي شكلاً ومضموناً، لتحقيق الأهداف المرجوة منه، اعتماداً على العديد من المصادر أهمها: الملاحظات الميدانية، والمراجعات المكتبية لتلافي أوجه القصور، وتحديث المعلومات وبما يتناسب مع قدرات المتعلم ومستواه العمري، وتحقيق الترابط بين المواد الدراسية المقررة، فضلاً عن إعادة تصميم الكتاب فنياً وجعله عنصراً مشوقاً وجذاباً للمتعلم وخصوصاً تلاميذ الصفوف الأولى من مرحلة التعليم الأساسي.

ويعد هذا الإنجاز خطوة أولى ضمن مشروعنا التطويري المستمر للمناهج الدراسية ستتبعها خطوات أكثر شمولية في الأعوام القادمة، وقد تم تنفيذ ذلك بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها مجموعة من ذوي الخبرة والاختصاص في وزارة التربية والتعليم والجامعات من الذين أنضجتهم التجربة وصقلهم الميدان برعاية كاملة من قيادة الوزارة والجهات المختصة فيها.

ونؤكد أن وزارة التربية والتعليم لن تتوانى عن السير بخطى حثيثة ومدروسة لتحقيق أهدافها الرامية إلى تطوير الجيل وتسلیحه بالعلم وبناء شخصيته المتزنة والمتكاملة القادرة على الإسهام الفاعل في بناء الوطن اليمني الحديث والتعامل الإيجابي مع كافة التطورات العصرية المتسارعة والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.

أ. د. عبدالرزاق يحيى الأشول

وزير التربية والتعليم

رئيس اللجنة العليا للمناهج

المقدمة

يسرنا أن نقدم لطلابنا الأعزاء هذا الكراس الخاص بالأنشطة والتجارب العملية ليكون مساعداً لتطوير مهاراتهم المختلفة، وهو يرتبط ارتباطاً مباشراً بالكتاب المدرسي ، ومكملاً له؛ ولا يمكن العمل بأحدهما بمعزل عن الآخر ، وقد حبذنا أن يكون مستقلاً عن الكتاب المدرسي وذلك ليتفاعل الطالب معه، حتى نعطي له وللملعلم دوراً أكبر في تنفيذ ما ورد فيه مستعيناً بالمعمل المدرسي والبيئة المحلية التي ارتبطت بمناهجنا ارتباطاً كبيراً . ونقصد بذلك خامات البيئة المحلية والتفاعل معها .

وما نرجوه من المعلم والمتعلم على حد سواء الاهتمام بما جاء فيه وتنفيذه بشكل جيد ، والهدف من هذا ربط ما يدرسه الطالب نظرياً بتطبيقه عملياً .

أملنا كبير أن تصلنا من زملائنا المعلمين والوجهين الآراء الجيدة حول محتويات هذا الكراس والهادفة لتطويره حتى نطوره مستفيدين من خبراتهم الكبيرة والتي لا غنى لنا عنها .
والله ولي الهدایة والتوفیق ،

المؤلفون

المحتويات

الصفحة

الموضوع

٦	التجربة الأولى : التيار الكهربائي المتردد
	التجربة الثانية : التتحقق من أن التيار الكهربائي المتردد يمر
	بين لوحي المكثف بينما التيار
٨	المستمر لا يمر
١٠	التجربة الثالثة : التطبيق العملي على دائرة الرنين
١٢	التجربة الرابعة : التوصيل الأمامي للوصلة الثنائية PN
١٥	التجربة الخامسة: رسم المنحنى المميز للوصلة الثنائية PN
١٨	التجربة السادسة: التفريغ الكهربائي خلال الغازات
٢١	التجربة السابعة : الطاقة الشمسية
٢٣	التجربة الثامنة: جمع واستغلال الطاقة الشمسية
٢٥	التجربة التاسعة: تعيين المنحنى المميز لكشاف جيجر
	التجربة العاشرة : استخدام كشاف جيجر لقياس النشاط
٢٨	الإشعاعي والكشف عن نوعه

التجربة الأولى

التيار الكهربائي المتردد

الأهداف


- 1- تنفذ تجربة يحصل من خلالها على تيار كهربائي متردد .
- 2- تثبت ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي .

الأدوات والمواد المطلوبة



تحتاج لتنفيذ هذه التجربة
الأدوات والمواد الآتية :

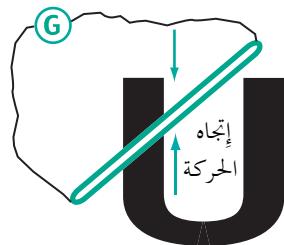- مغناطيس على شكل حدوة الفرس أو على شكل حرف (u) سلك توصيل ، جلفانومتر حساس - سلك سميك من النحاس .



مغناطيس على شكل حدوة الفرس
لتوليد التيار الكهربائي


- ٤- أوقف حركة السلك بين قطبي المغناطيس .
- لاحظ ما يحدث لمؤشر الجلفانومتر الحساس .
- ماذا تستنتج من هذه التجربة .

خطوات تنفيذ التجربة

- ١- ضع المغناطيس على سطح منضدة خشبية .
- ٢- صل طرفي سلك النحاس السميك بالجلفانومتر الحساس بواسطة أسلاك توصيل كما يوضحه الشكل .
- ٣- أمسك السلك بيديك وحركه للأعلى والأسفل بين قطبي المغناطيس بسرعة معينة ، مع ملاحظة مؤشر الجلفانومتر .



الاستنتاج

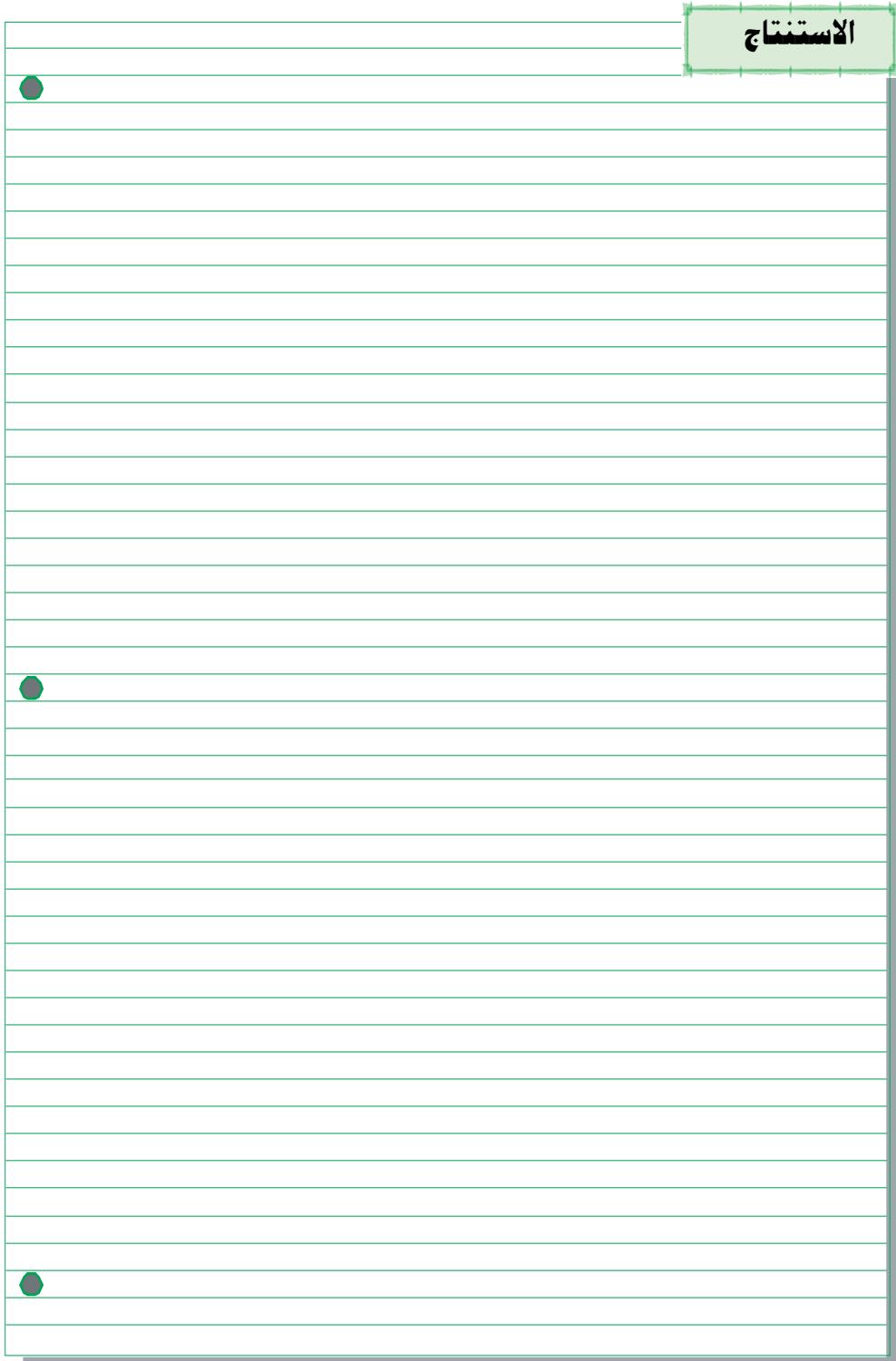

التجربة الثانية

التحقق من أن التيار الكهربائي المتردد يمر بين لوحي المكثف بينما التيار المستمر لا يمر


الأهداف

- تتحقق من مرور التيار الكهربائي المتردد بين لوحي مكثف كهربائي
- تتحقق من أن التيار الكهربائي المستمر لا يمر بين لوحي مكثف كهربائي .

متعدد باستخدام محول خافض للجهد ، ولتكن قوته الدافعة (٢ فولت) كما يوضحه الشكل (٢) .

- ٤- أغلق الدائرة بواسطة المفتاح.
- لاحظ ما يحدث.

- ماذا تستنتج ؟

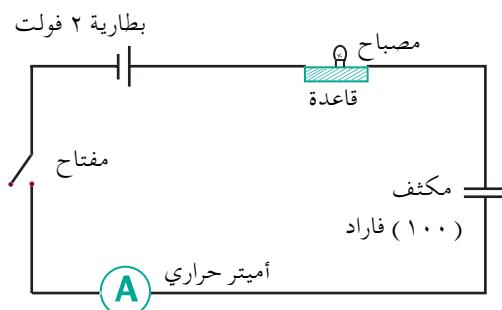

شكل (١)


الأدوات والمواد المطلوبة

تحتاج لتنفيذ هذه التجربة إلى الأدوات الآتية :

- مكثف كهربائي ذو سعة محددة ولتكن ١٠٠ ميكروفاراد .
- مصباح كهربائي صغير قوته مابين (٢٥ - ٣) فولت .
- بطارية قوتها الدافعة حوالي ٢ فولت .
- أميتر حراري .
- مفتاح كهربائي .
- قاعدة مصباح .

خطوات تنفيذ التجربة

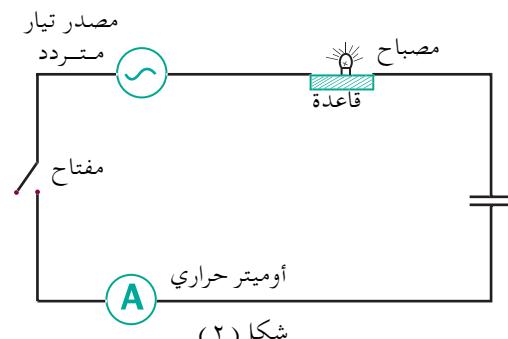- ١- صل الأدوات السابقة معاً على التوالي كما يوضحها الشكل (١) .
- ٢- أغلق الدائرة الكهربائية بواسطة المفتاح .
- لاحظ ما يحدث .
- ٣- استبدل البطارية السابقة بمصدر تيار



شكل (٢)

الاستنتاج

التجربة الثالثة


التطبيق على دائرة الرنين

الأهداف

- 1- تصميم نموذج لجهاز التقاط بعض ترددات المحطات الإذاعية المحلية .
- 2 - تطور مهاراتك في استخدام بعض الأجهزة البسيطة .

- كيف يمكنك أن تحسب تردد الرنين للدائرة السابقة ؟
- هل ستكون قيمة شدة التيار الكهربائي في هذه الحالة عظيم أم صغرى ؟ لماذا ؟
- إذا كان الحث الذاتي للملف ٧ هنري وسعة المكثف $\frac{7}{484} \times 10^{-4}$ فاراد وتردد التيار المار في الدائرة ٥٠ هيرتز ، والقيمة العظمى لشدة التيار المار في الدائرة في حالة حدوث الرنين ٥٠ أمبير ؛ أحسب القيمة العظمى لفرق الجهد في الدائرة . إذا كانت مقاومة أسلاك الدائرة ١٦ أوم ؟

هوائي

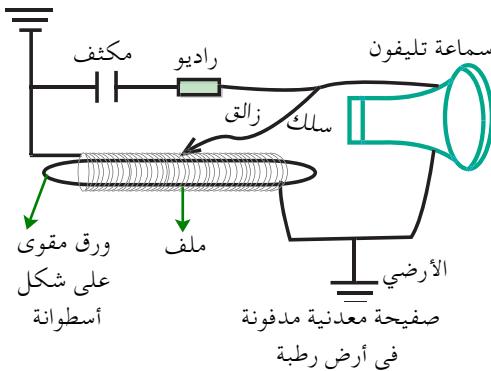


الأدوات والم مواد المطلوبة

- تحتاج لتنفيذ هذه التجربة إلى الأدوات الآتية :
- سلك نحاسي مستخدم في لف المحركات قطرة (٣٠٠ مم).
 - ورق مقوى لعمل اسطوانة ورقية.
 - مكثف سعته الكهربائية ما بين (٤٧٠ - ١٠٠) ميكروفاراد .
 - دايدود، سماعة تلفون، أسلاك توصيل .

خطوات تنفيذ التجربة

- 1- ركب الأدوات والم مواد كما يوضحه الشكل .
- 2- حرك الزالق يميناً ويساراً على الملف .
- 3- ضع السماعة قريبة من أذنك حتى تسمع صوت لإحدى المحطات المحلية وفي هذه الحالة يمكن للدائرة التقاط تردد المخطة الإذاعية .
- في أية حالة يتم للدائرة الرنينية التقاط تردد أية محطة إذاعية ؟

الاستنتاج

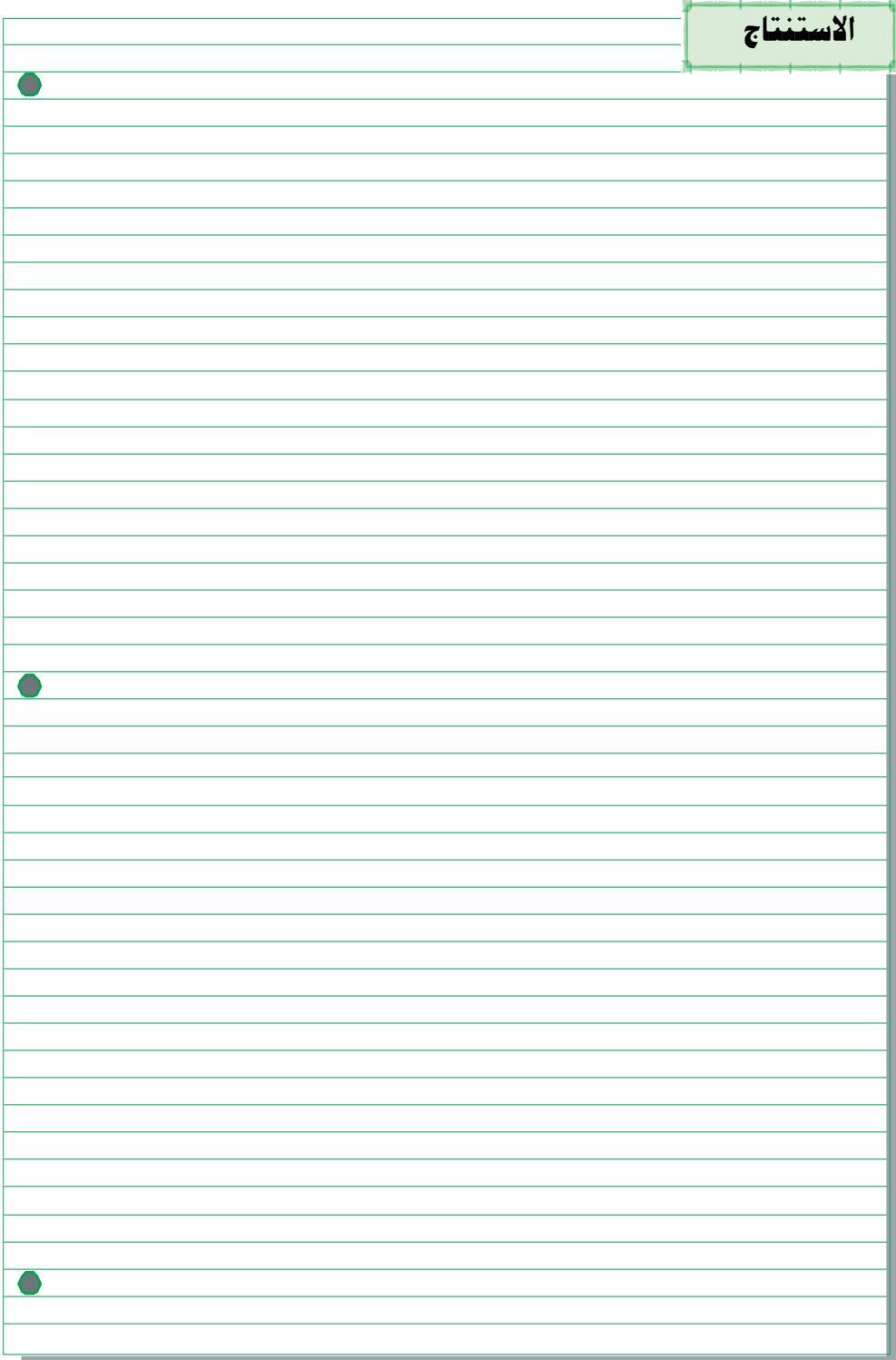

التجربة الرابعة


التوصيل الأمامي للوصلة الثنائية PN

المدف

– توصيل الوصلة الثنائية توصيلاًً أمامياً في دائرة كهربائية مبسطة.

الأدوات والمصادر المطلوبة

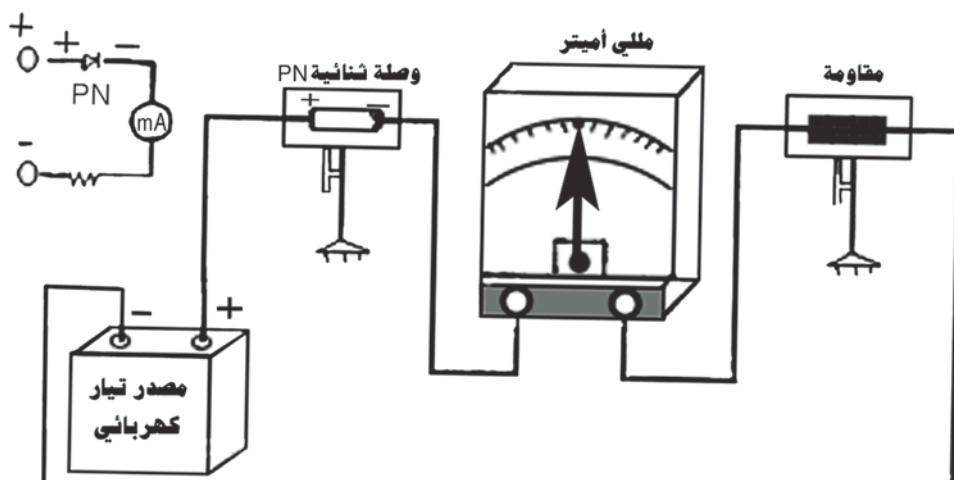
- تحتاج لتنفيذ هذه التجربة الأدوات والمصادر الآتية :
- مللي أمتير (أو جلفانومتر حساس) لقياس التيار الكهربائي الضعيف.
 - مقاومة ثابتة مقدارها في حدود $1000\ \Omega$ (١ كيلو Ω) .
 - مصدر جهد كهربائي مستمر (مصدر تيار كهربائي مستمر مثلاً) .
 - حاملات .
 - أسلاك توصيل .
 - بطارية في حدود (١٢ فولت) .
 - وصلة ثنائية (PN) .



الشكل (١)

خطوات تنفيذ التجربة

- ١- صل الأدوات المستخدمة كما هو موضح في الشكل (١) بحيث يوصل القطب الموجب بالبلورة الموجبة للوصلة الثنائية، ويوصل القطب السالب بأحد طرفي المقاومة ويوصل الطرف الآخر للمقاومة بالمللي أميتر (أو بالجلفانومتر) من المللي أميتر إلى البلورة السالبة للوصلة الثنائية.
 - ٢- لاحظ المللي أميتر (أو الجلفانومتر) هل يمر تياراً كهربائياً. أم أنه لا يمر؟
 - ٣- عين قراءة المللي أميتر - وبالتالي ماذا نستنتج ؟
- ٤- اعكس توصيل قطبي البطارية (مصدر التيار المستمر) كما في الشكل (٢)، بحيث يوصل القطب السالب للبطارية بالبلورة الموجبة للوصلة الثنائية والقطب الموجب للبطارية بأحد طرفي المقاومة من المقاومة إلى المللي أميتر ومنه إلى القطب السالب للوصلة الثنائية .
- ٥- لاحظ المللي أميتر. هل يمر تياراً كهربائياً. أم أنه لا يمر؟

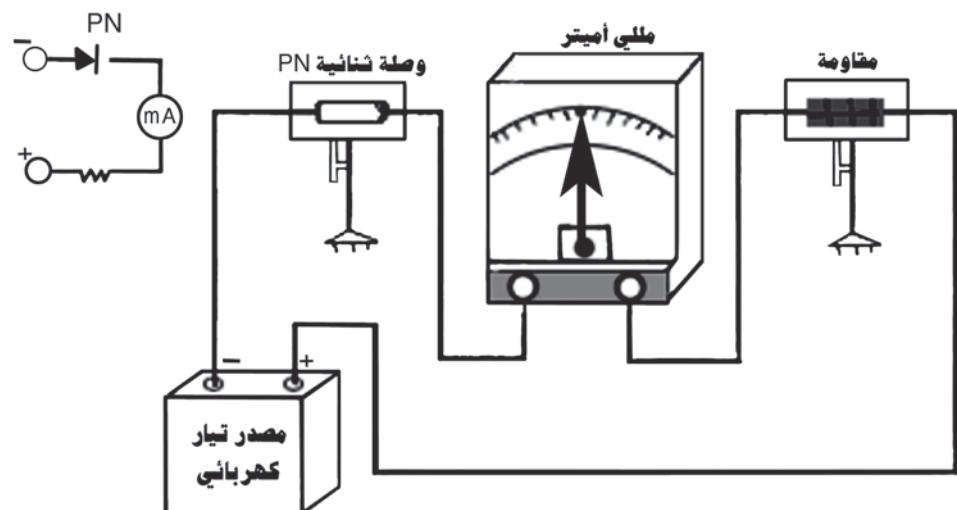

الشكل (٢)

الاستنتاج

التجربة الخامسة

رسم المحنى المميز لوصلة ثنائية

المدف

– ترسم من خلال التجربة عملياً المحنى المميز لوصلة ثنائية .



الأدوات والمصادر المطلوبة

- ٢- أقفل الدائرة الكهربائية مع مراعاة استخدام المللبي أميتر في حالة التوصيل الأمامي، وعندئذ إبدأ في زيادة فرق الجهد تدريجياً، وفي كل مرة غير في فرق الجهد لتعيين قيمته بواسطة الفولتميتر.
- ٣- عين شدة التيار بواسطة المللبي أميتر دون النتائج في جدول كالتالي :


فرق الجهد (فولت (ج))	شدة التيار (مللي أمبير)(ت)

تحتاج لتنفيذ هذه التجربة الأدوات والمصادر الآتية :

- بطارية ٦ فولت .
- ريوستات (٣٠٠ – ٢٠٠ أوم) .
- مفتاح عاكس .
- فولتميتر ١٠ فولت .
- مللي أميتر .
- ميكرو أميتر .
- أسلاك توصيل .
- وصلة ثنائية من أشباه الموصلات .

خطوات تنفيذ التجربة

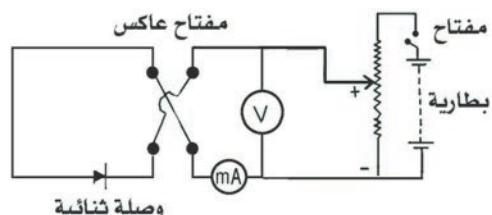- ١- كون دائرة كهربائية كما تلاحظ في دائرة الوصلة الثنائية ليصبح التوصيل خلفي (عكسي)، ومنه استبدل المللبي أميتر بالميكرو أميتر .
- ٣- اعكس إتجاه التيار الكهربائي في الشكل أدناه .
- ٤- غير فرق الجهد عدة مرات وفي كل مرة عين قيمته وقيمة شدة التيار



المناظر ، وبعد ذلك دون النتائج في الجدول كالتالي :

				فرق الجهد (فولت (ج)
				شدة التيار(ميكرо أمبير)(ت)


– من الرسم البياني حاول الإجابة عن
السؤال الآتي :
تخير قيمة معينة لفرق الجهد في
الحالتين، وقارن بين شدتي التيار
الكهربائي في دائرة الوصلة الثنائية .

- ماذا تلاحظ ؟
- ماذا تستنتج ؟

٤- ارسم علاقة بيانية – من الجدول
الأول بين فرق الجهد مثلاً على المحور
الأفقي وشدة التيار بالمللي أمبير مثلاً
على المحور الرأسي .

٥- ارسم علاقة بيانية من الجدول الثاني
بين فرق الجهد مثلاً على المحور
الأفقي وشدة التيار بالميكرو أميتر
مثلاً على المحور الرأسي .

الاستنتاج

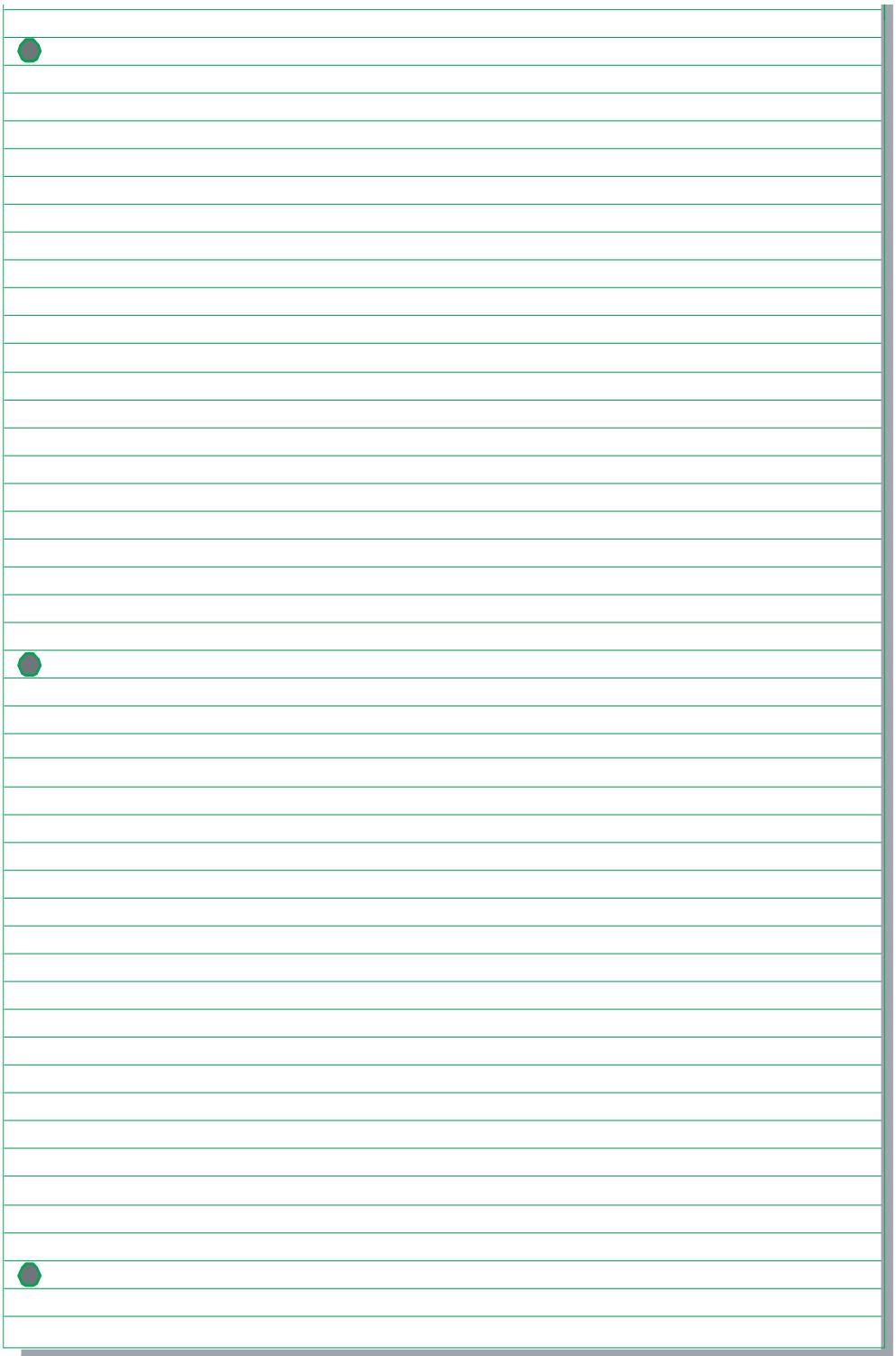

التجربة السادسة

التفریغ الكهربائي خلال الغازات (Electrical Discharge Through Gases)

الأهداف

- ١- تجري تجربة لإنتاج أشعة المهبط (أشعة الكاثود).
- ٢- تصف الظروف التي يحدث عنها التفریغ الكهربائي خلال الغازات.



الأدوات والم مواد المطلوبة

تحتاج لتنفيذ هذه التجربة الأدوات والم مواد الآتية :



خطوات تنفيذ التجربة


- ١- صل المحول الكهربائي الخافض للجهد بالمصدر الكهربائي الموجود في المعمل هذا المصدر الكهربائي القاوم من محطة توليد التيار الكهربائي هو متعدد الجهد.
- ٢- صل مقوم التيار الكهربائي بالمحول الكهربائي لتقويم التيار (أو لتقويم الجهد)
- ٣- صل طرفي مقوم الجهد بملфи ملف رموکورف، وذلك للحصول على فرق جهد عال بين طرفي ساقی النحاس لملف رومکورف .

- أنبوبة زجاجية طولها في حدود (١٥٠ سم) وقطرها في حدود (٤ سم)، (يوجد عند كل طرف من طرفيها قرص معدني يسمى قطبا الأنوبية). أحدهما يسمى المصعد (الأنود) (أ) والآخر يسمى المهبط (الكاثود) (ب).

- توجد في الأنوبية فتحة جانبية توصل بمضخة تفريغ (أو مخلخلة هواء) Vacum Pump (انظر إلى الشكل).

- مخلخلة هواء ، أو مضخة تفريغ.
- محول كهربائي خافض للجهد (يحول من ٢٢٠٧ إلى ٦ ، أو ٩ ، أو ١٢ فولت).

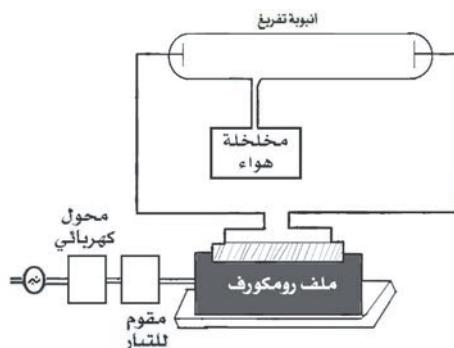- ٦ - استمر في الخلخلة والملاحظة ؛ حتى يختفي الضوء من كامل الأنبوة ويظهر تألق على جدار الزجاجة (الأنبوبة) المقابل للمهبط. لون هذا التألق أخضر.
- صُف كل ما تلاحظه من بداية التجربة حتى نهايتها.
- ما تستنتج هذا النشاط؟



٤ - صل طرفي ساقى النحاس بطرفي ؛ أو بقطبي أنبوبة التفريغ ، وبالتالي تحصل على فرق جهد عال بين طرفي الأنبوة .

- لاحظ أثناء ذلك داخل أنبوبة التفريغ .

- هل يمر شر كهربائي داخل الأنبوة بين المهبط (ب) والمصعد (أ) ؟ أم أنه لا يمر شر كهربائي ؟


- علام يدل ذلك .

٥ - صل مخلخلة الهواء بالفتحة الجانبية لأنبوبة التفريغ ، وخلخل هواء الأنبوة .

- لاحظ ما يحدث للمظاهر الضوئية داخلها .

الاستنتاج

●	
●	
●	
●	
●	
●	
●	
●	

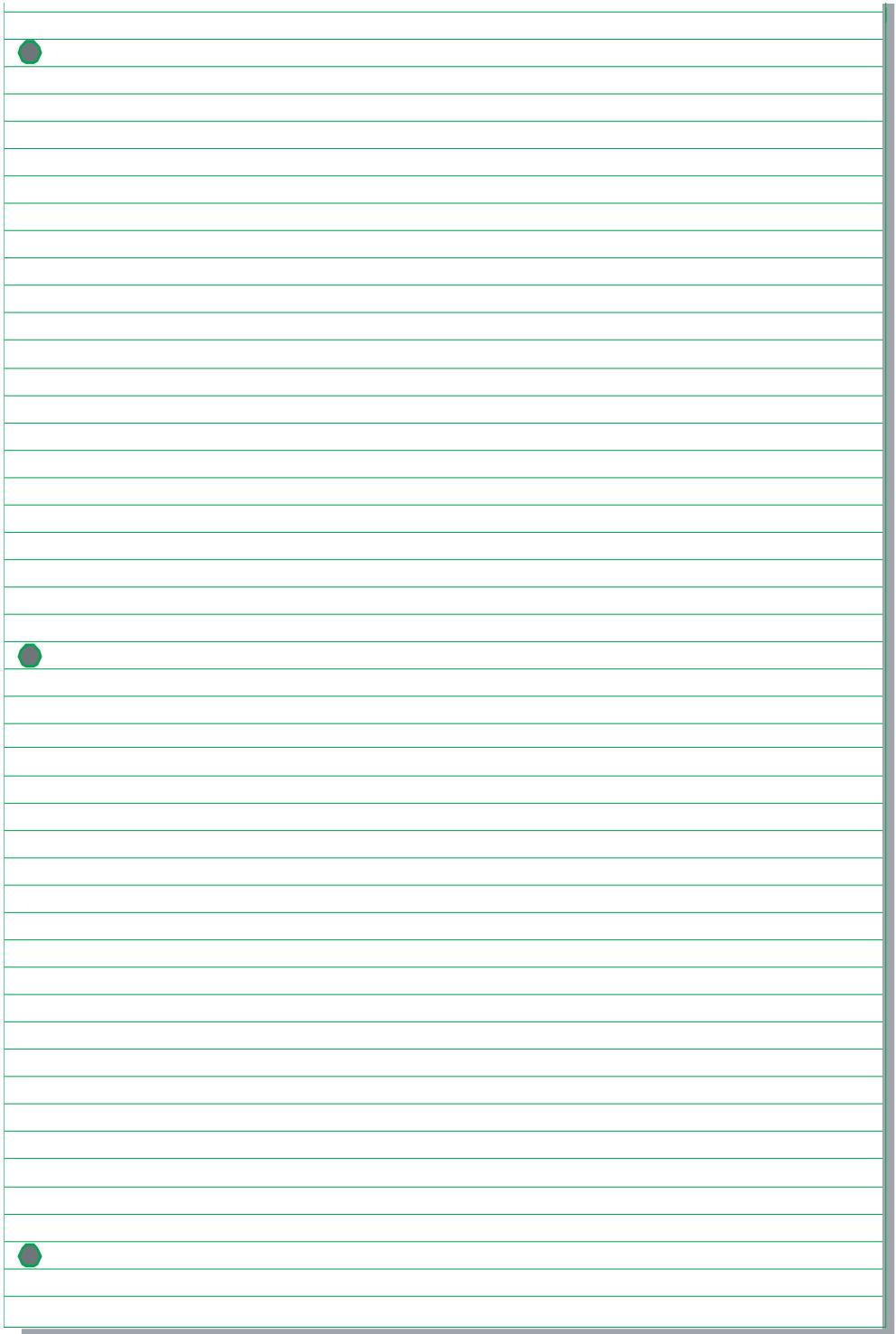

التجربة السابعة

الطاقة الشمسية

المدف

١- تتعرف على مكونات الطيف الشمسي المرئي .



الأدوات والم مواد المطلوبة

تحتاج لتنفيذ هذه التجربة الأدوات والم مواد الآتية :


- ماذا تشاهد على الحائط ؟
- بماذا تفسر ذلك ؟
- ٢- ضع منشوراً من الزجاج ، أو الكوارتز ، بحيث تسقط حزمة الأشعة على أحد جوانبه .
- ماذا تشاهد على الحائط ؟
- كم عدد الألوان التي شاهدتها ؟
- ماتفسيرك لذلك ؟
- ماذا تلاحظ ؟
- ماذا تستنتج ؟



- منشور من الزجاج ، أو الكوارتز .
- حاجز مشقوب من منتصفه .
- حائط (شاشة عرض أو جدار أبيض نظيف) .

خطوات تنفيذ التجربة

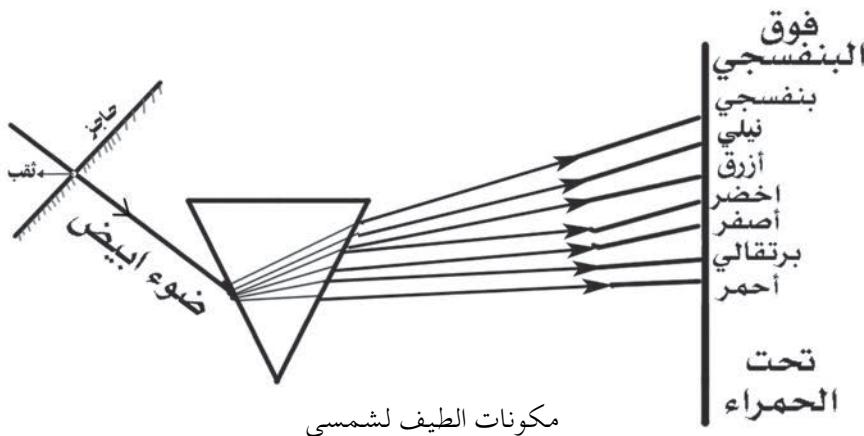- ١- استقبل حزة رفيعة من أشعة الشمس على حاجز أبيض كبير من خلال ثقب ضيق .



الاستنتاج

التجربة الثامنة

جمع واستغلال الطاقة الشمسية

الأهداف


- ١- توضح كيف تجمع الطاقة الشمسية ، وكيف يتم حزنها .
- ٢- تتعرف على بعض طرق استغلال الطاقة الشمسية مثل التدفئة .



الأدوات والمواد المطلوبة

تحتاج لتنفيذ هذه التجربة الأدوات والمواد الآتية :

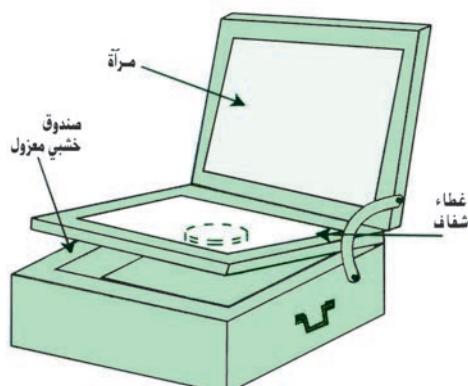- صندوق صغير من الخشب ، بحيث يكون له غطائين أحدهما من الزجاج الشفاف ، والآخر به مرآة مستوية ، كما في الشكل .




خرن الطاقة الشمسية

خطوات تنفيذ التجربة

- ١- ضع في الإناء كمية من الماء .
- ٢- اغمس في الإناء مقياس حرارة (ترموومتر) .
- ٣- اجعل الصندوق مفتوحاً طول النهار

الاستنتاج

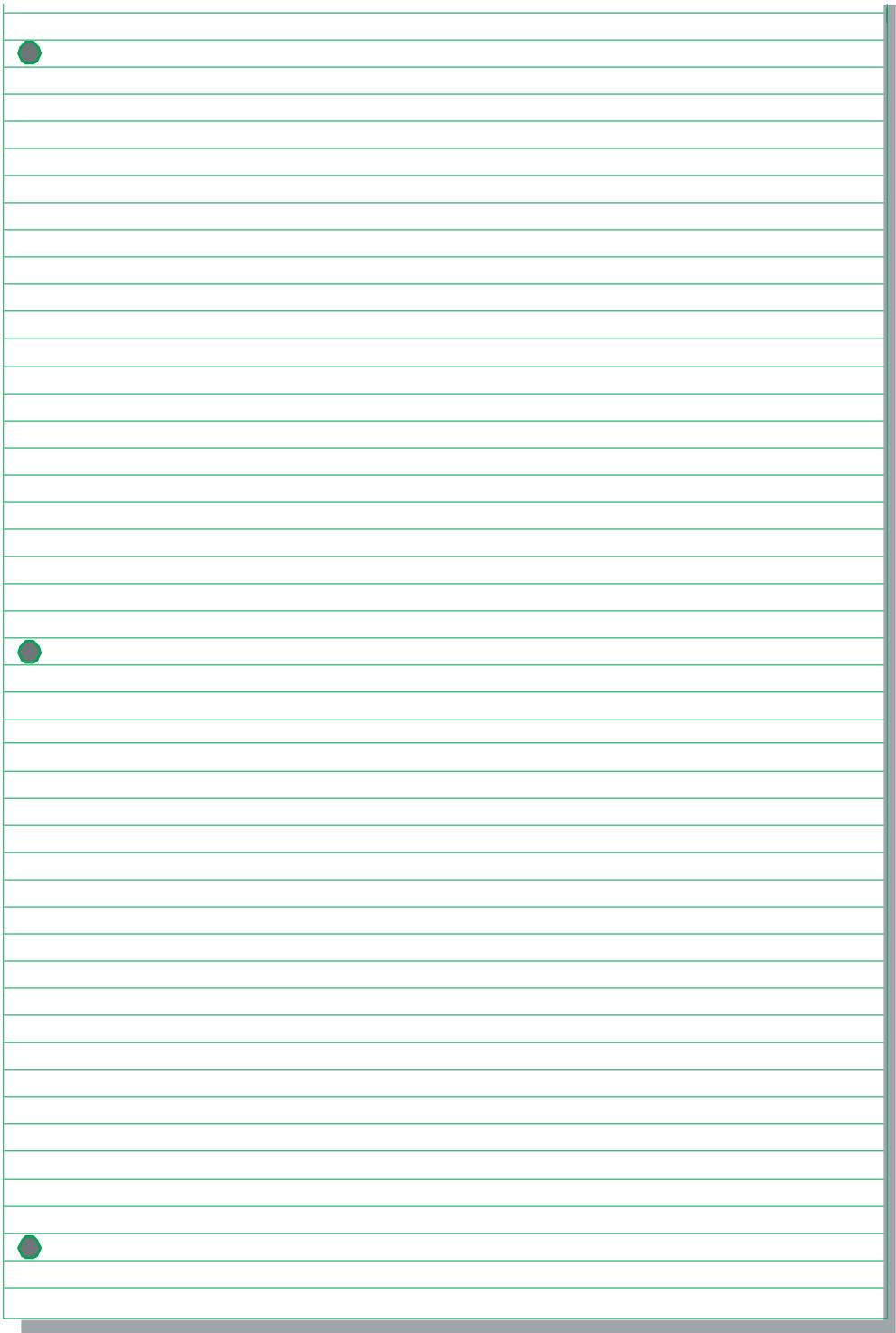

التجربة التاسعة


تعيين المنحنى المميز لكساف جيجر

الأهداف

- 1- تعين بالتجربة العملية المنحنى المميز لكساف جيجر .
- 2- ترسم عملياً المنحنى المميز لكساف جيجر

لكي تقيس تردد المصدر العام للكريبا بالمعمل (أو بالغرفة التي تجري فيها التجربة ، ٥٠ ذبذبة في الثانية مثلاً) .

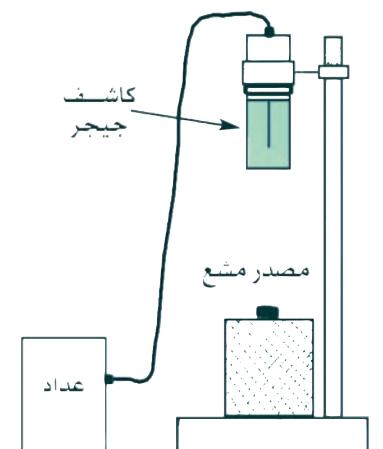- 4- باستخدام الماسك ضع المصدر المشع على بعد (١٠ سم) من الكشاف .
- 5- ضع المصدر الكهربائي بحيث يغطي الكشاف بأقل قيمة لفرق الجهد (٢٥٠ فولت) .



شكل (١) يوضح كشاف جيجر

الأدوات والمواد المطلوبة

تحتاج لتنفيذ هذه التجربة الأدوات والمواد الآتية :


- كشاف جيجر مثبت على حامل خاص به .
- دائرة عد (عدد) .
- مصدر فرق جهد كهربائي (٢٥٠ - ٥٠٠ فولت) .
- مصدر مشع تخرج منه إشعاعات بيتا
- ماسك يستخدم في تداول المصدر المشع أثناء التجربة (كما في الشكل (١)) .

خطوات تنفيذ التجربة

- 1- صل كشاف جيجر بالمصدر الكهربائي وبالعداد .
- 2- اترك الأجهزة تعمل لمدة خمس دقائق قبل البدء في القياس حتى تتلافى تأثير الحرارة .
- 3- تأكد من سلامة الأجهزة قبل البدء في العمل وذلك بتشغيل العداد ،

- ٦- سجل عدد الإشعاعات بواسطة العداد خلال فترة زمنية مناسبة (حوالي ٤-٥ دقائق).
- ٧- ارفع قيمة فرق الجهد في خطوات ثابتة وفي كل مرة سجل عدد الإشعاعات بالعداد (خلال نفس الفترة الزمنية) كما في بند (٦) حتى تصل بفرق الجهد إلى (٤٠٠ - ٤٥٠ فولت).
- ٨- يجب أن يكون العداد والمصدر المشع ثابتين في موضعيهما طيلة فترة هذه القياسات.
- ٩- يجب وقف التجربة عند بدء ارتفاع عدد الإشعاعات المسجلة بالعداد بعد فترة ثبوتها . حتى لا يتلف الكشاف.
- ١٠- رتب النتائج في جدول كالتالي :

فرق الجهد (بالفولت)	عدد الإشعاعات المسجلة (إشعاع في الدقيقة)

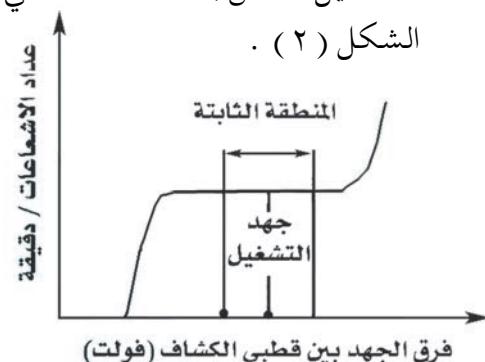

شكل (٢)

الاستنتاج

1

1

التجربة العاشرة


استخدام كشاف جيجر لقياس النشاط الإشعاعي والكشف عن نوعه

الأهداف

- ١- تستخدم كشاف جيجر لقياس النشاط الإشعاعي والكشف عنه .
- ٢- تقدير كمية هذه الإشعاع .
- ٣- تمييز بين الأنواع المختلفة للإشعاعات المبعثة .

خطوات تنفيذ التجربة

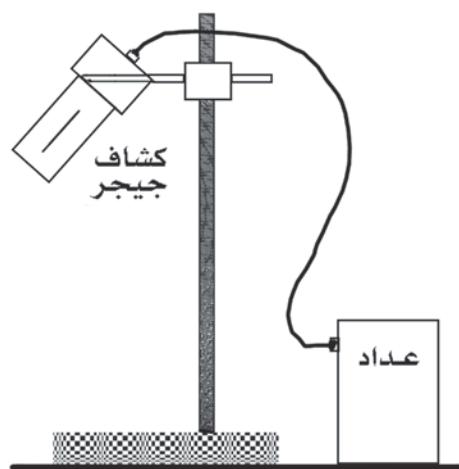- أولاً : قياس النشاط الإشعاعي وتعيين كميته :
- ١- صل الكشاف بالعداد ، وي مصدر الجهد الكهربائي .
 - ٢- أترك الأجهزة تعمل لمدة من الزمن (١٠ دقائق) حتى تتلافي تأثير التسخين ، والحرارة .



الأدوات والمواد المطلوبة

- تحتاج لتنفيذ هذه التجربة الأدوات والمواد الآتية :
- كشاف جيجر مثبت على حامل خاص به .
 - دائرة عد (عداد) .
 - مصدر فرق جهد كهربائي .
 - مصادر مشعة ثلاثة أحدهما يشع أشعة ألفا والثاني بيتا والثالث جاما .
 - ماسك لتداول المصادر المشعة .
 - رقائق مختلفة السمك من الألومنيوم والرصاص .
 - قاعدة يوضع عليها المصدر المشع .
 - أرفف يثبت عليها ألواح مختلفة من الورق ، أو الألومنيوم ، أو الرصاص . كما في الشكل .

٨- كرر الخطوتين رقم (٦ ، ٧) عدّة مرات واحسب المتوسط الحسابي لهذه القيم ، هذا المتوسط الحسابي يدل على كمية الإشعاع المنبعثة من المصدر في الثانية الواحدة . أي على قوّة المصدر.

ثانياً: التمييز بين الأنواع المختلفة للإشعاع:

١- ضع المصدر المشع الذي تنبعث منه إشعاعات ألفا فوق القاعدة الخاصة به على بعد معين من الكشاف .

٢- سجل عدد الإشعاعات المسجلة بالعداد في فترة زمنية معينة (٤-٥ دقائق)

٣- ضع لوح رقيق من الورق فوق المصدر المشع على أحد الأرفف المخصصة لذلك .

٤- سجل عدد الإشعاعات التي تصل الكشاف بواسطة العداد في نفس الفترة الزمنية التي قيست في الخطوة السابقة (٤-٥ دقائق) .

- لاحظ أن هذا العدد قد قلّ بنسبة كبيرة جداً عنه في الخطوة (١) مما يدل على أن معظم إشعاعات ألفا المنبعثة من المصدر المشع قد امتصت

٣- تأكّد من سلامة الأجهزة بواسطة عد تردد المصدر العام للكرهباء بالعمل (٥ ذبذبة في الثانية مثلاً) .

٤- أضبط مصدر فرق الجهد بحيث يغذى الكشاف بقيمة فرق جهد مساوية لجهد التشغيل الذي قمت بتعيينه في التجربة السابقة .

٥- سجل عدد الإشعاعات التي تصل الكشاف بدون وجود المصدر المشع الذي يراد قياسه أمام الكشاف ، وذلك خلال فترة زمنية (٤-٥ دقائق) وعلى فترات مختلفة قبل بدء التجربة حتى تتأكّد من عدم وجود مصدر مشع آخر . اللهم إلا ما أتى من الأشعة الكونية .

- سجل هذا العدد لأهميته .

٦- ضع المصدر المشع المراد قياسه على بعد مناسب من الكشاف وسجل عدد الإشعاعات التي تصله خلال فترة زمنية (٤-٥ دقائق) .

٧- عين عدد الإشعاعات المنبعثة من المصدر المشع في الثانية الواحدة بعد أن تطرح منه عدد الإشعاعات المسجلة في الثانية الواحدة والتي قيست بدون وجود المصدر في الخطوة رقم (٥) .

- لاحظ أنه كلما زاد السمك قلت الإشعاعات التي تخترقه بنسبة كبيرة؛ حيث تمتص في ألواح الألومنيوم من ذلك.

- يُستنتج من ذلك أن أشعة بيتا لها قدرة على النفاذ خلال المواد أكبر من تلك التي تتميز بها أشعة ألفا.

٦- استبدل مصدر بيتا المشع بمصدر آخر تنبئ منه أشعة جاما .

- لاحظ عدم فاعلية الألومنيوم في امتصاص أشعة جاما .

٧- استبدل ألواح الألومنيوم بألواح من الرصاص ذات سمك مختلف .

- لاحظ فاعليتها في تقليل نسبة إشعاعات جاما التي تنفذ منها .

- ماذا تلاحظ ؟

- ماذا تستنتاج ؟

في لوح الورق وهذا يدل على عدم قدرة أشعة ألفا على النفاذ ، والاختراق خلال المواد .

٥- استبدل مصدر ألفا المشع بمصدر آخر يشع أشعة بيتا .

٦- ضع هذا المصدر على نفس المسافة .


- سجل عدد أشعة بيتا التي تصل الكشاف في فترة زمنية معينة (٤-٥ دقائق) .

٧- ضع لوح رقيق من الورق بين المصدر والكشاف .

- لاحظ أن تأثيره في تقليل عدد الإشعاعات التي تخترقه ليس كبيراً مثل تأثيره في حالة إشعاعات ألفا .

٨- استبدل اللوح الورقي بألواح مختلفة السمك من مادة الألومنيوم .

الاستنتاج

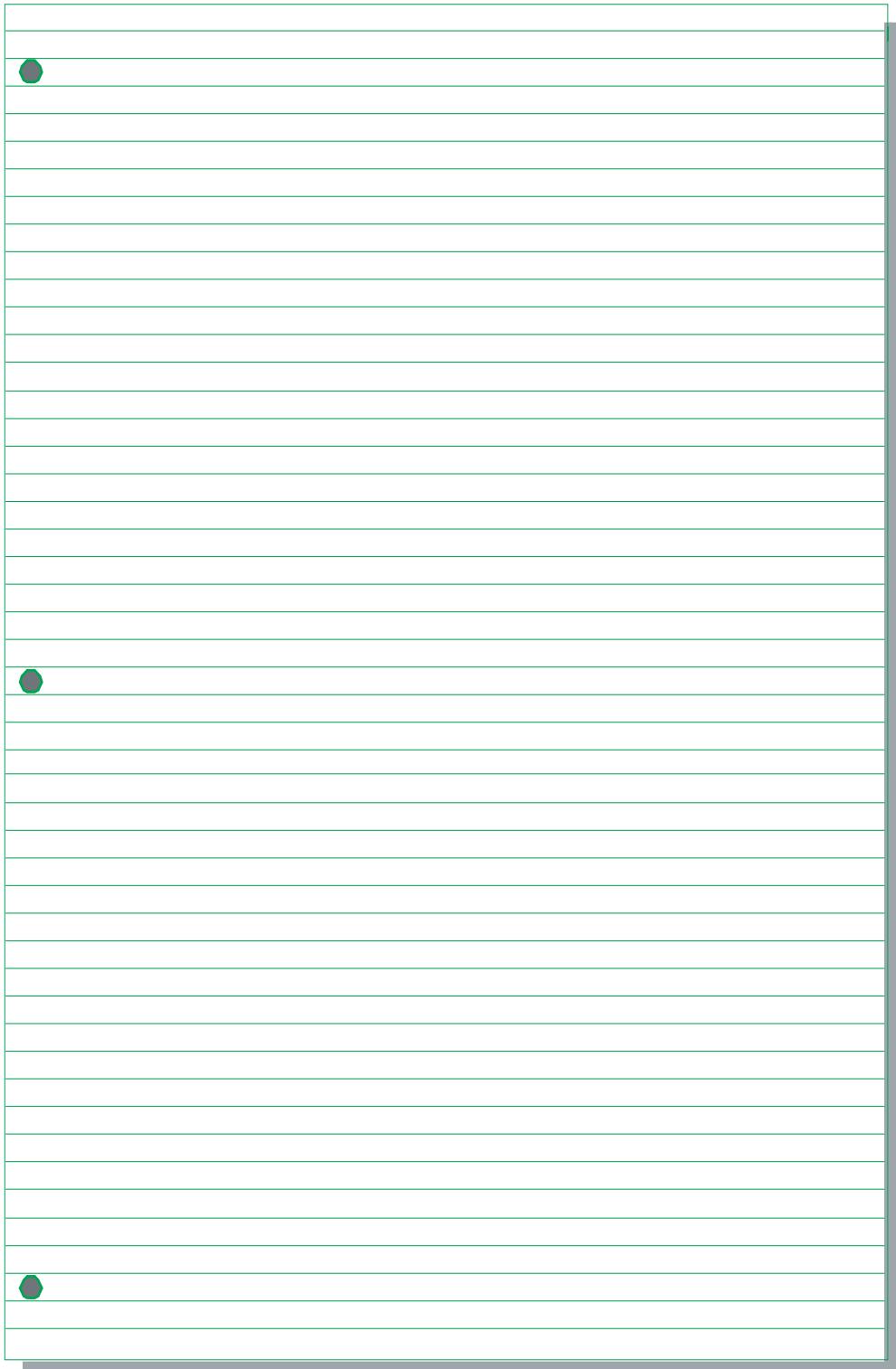

تَهْ بِحَمْدِ اللَّهِ

